

# TELEFUNKEN



GESELLSCHAFT  
FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M. B. H.  
BERLIN-ZEHLENDORF

HUB/OTTO

# TELEFUNKEN

GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M.B.H.

## Luftboden-Empf-Programm

2-7500 m

LEIPZIG, KÖLN, ULM, F-ULM, KULM

für die  
Bodenausrüstung  
der deutschen  
Luftwaffe

Ausfertigung  
Nr. 


Bln. Z-dorf  
Mai 1941

- 1 -

## Inhalts - Verzeichnis.

	Seite
1. Einleitung .....	2
2. Umfang und Zweck des Programms .....	3
a.) Empfänger .....	3
b.) Peilvorsätze .....	3
c.) Fernbedienung .....	4
d.) Sonderausführungen .....	5
3. Konstruktive Gestaltung der Empfänger .....	6
a.) Frontplatte .....	7
b.) Antriebe .....	8
c.) Geräte-Chassis m. Drehkondensatoren .....	9
d.) Bereich-Umschaltung .....	10
e.) Verdrahtungsplatte, ZF-u. NF-Teile .....	11
f.) Stromversorgung .....	11
4. Elektrische Daten des Empfängers "Köln" .....	12
5. Gestaltung der Peilvorsätze .....	14
6. Die Fernbedienung der Empfänger und Peiler .....	15
a.) Allgemeines .....	15
b.) Fernsteuerprinzip .....	17
c.) Beschreibung der Geräte .....	19
d.) Leitungsübertragung .....	20
Verzeichnis der Abbildungen .....	21

## 1. Einleitung.

=====

Die Entwicklung der für einen Empfänger massgeblichen elektrischen Eigenschaften hat in dem Wellengebiet von etwa 10 m aufwärts, seit einigen Jahren eine durch physikalische Gesetze gegebene Grenze erreicht. Die Zielsetzung von Neuentwicklungen auf dem Empfängergebiet liegt heute zumeist in der konstruktiven Gestaltung und Anpassung an den Verwendungszweck, in der Verringerung des Aufwandes an Raum und Gewicht, sowie in einer erhöhten Oekonomie der Geräte.

Die rasche Ausweitung der Bodenorganisation der deutschen Luftwaffe zwang in den letzten Jahren zur Einführung der verschiedensten Empfängertypen, ohne Rücksicht auf deren eigentliches Anwendungsgebiet, lediglich im Hinblick auf die leichte Beschaffbarkeit aus laufenden Fabrikations-Serien. Hierdurch wurde die Lagerhaltung von Geräten und Zubehör oder Ersatzteilen erschwert und die Schulung des Bedienungspersonals ausserordentlich schwierig.

Das Reichsluftfahrtministerium entschloss sich daher im Jahr 1939 zu einer Neuausschreibung eines Einheits-Empfängers für die Bodenorganisation. Die Entwicklungs-Richtlinien des technischen Amtes des Reichsluftfahrtministeriums legten hierbei, neben den notwendigen Bedingungen über Empfindlichkeit und sonstige elektrische Eigenschaften der Geräte, besonders Wert auf eine zweckmässige Aufteilung des Gesamt-Wellenbereichs, eine möglichst weitgehende Anpassbarkeit für die verschiedensten Zwecke (aktiven und passiven Funk, Peilung usw.) und vor allem eine einfache konstruktive Gestaltung, um trotz der geforderten hohen Präzision eine weitgehende Heranziehung von Ruedfunk-Fabriken für die Serien-Fertigung zu ermöglichen.

Das Reichsluftfahrministerium hat sich für die Telefunken-Ausführung der Empfänger entschieden und das erste Gerät (Köln) in einer Grossserie in Auftrag gegeben. Die Entwicklung der übrigen nachstehend näher erläuterten Geräte ist bis zur Krstellung der ersten Muster gediehen.

Das technische Amt des Reichsluftfahrtministeriums hat das gesamte Programm der Bodenempfänger den interessierten Wehrmacht- und Reichsbehörden vorgeführt und die allgemeine Einführung empfohlen.

## 2. Umfang und Zweck des Programms.

=====

Es war die Aufgabe gestellt worden, im Wellenbereich von 2 m bis 7500 m die Bodenorganisation der Luftwaffe mit einem Einheitsgerät für den aktiven und passiven Empfang, sowohl handbedient als auch fernbedient über kleine und grosse Entfernungen auszustatten, ferner alle Peilaufgaben mit diesem Gerät zu lösen und die Anbringung von Zusatzgeräten für Sonderzwecke vorzusehen.

Aufgabenstellung

### a.) Empfänger.

Der Gesamtwellenbereich wird von 4 Geräten überstrichen, deren äussere Gestaltung und Bedienung völlig indentisch ist; die Einzelgeräte sind:

Bereicheinteilung

- "Leipzig" = 200...7500m (40...1600 kHz)
- "Köln" = 12....200m (1,5....25 MHz)
- "Ulm" = 4,4..12,5m (24.....68 MHz)
- "Kulm" = 2.....5m (60....150 MHz)

Die wichtigsten Eigenschaften der 4 Empfänger sind in der umstehenden Tabelle aufgeführt (Abb.1).

### b.) Peilvorsätze.

Durch Hinzufügen eines Peilvorsatzes an der linken Gehäuseseite der Empfänger können Peiler verschiedener Art für die einzelnen Wellenbereiche zusammengestellt werden. Diese Vorsätze sind im Gleichlauf mit den Empfängern und, benötigen, abgesehen v.d. Vornahme der Peilung selbst und der Enttrübung, keine Bedienung.

Der einfachste Peilvorsatz ist eingerichtet für Rahmenpeilung mit Seitenkennung. Dieser Vorsatz kann bei Bedarf (z.B. Nebfeld-Peilung) sofort angegeben werden, ohne dass eine besondere Entwicklung nötig ist. Zur Zeit liegt ein Bedarf annehmend nicht vor.

Peilvorsatz für Rahmenpeilung

Derzeit ist die Verwendung von Grossrahmen bzw. 4 Mont.-U.-Anlagen eine Reihe von Vorsätzen in Entwicklung und zwar:

Peilvorsätze für Albeck-seiten

- "Peil-Köln" I = 12.....30 m
- "Peil-Köln" II = 30.....100 m
- "Peil-Köln" III = 100.....200 m
- "Peil-Leipzig" I = 200.....1000 m
- "Peil-Leipzig" II = 1000.....7500 m

Entsprechende Peilvorsätze für H-Adcocks laufen parallel mit der Entwicklung der Antennen-Anlagen. Das Netzteil des Empfängers ist ausreichend dimensioniert, um den Stromverbrauch des Peilteils mit zu decken.

In Vorbereitung sind ferner besondere Vorsätze für Sichtpeil-Verfahren. Sichtpeilzusatz

Im UKW-Bereich wird nach Fertigstellung des Gerätes "Ulm" ein Peilvorsatz für Dreh-Adcocks in Arbeit genommen. Zusatz für UKW-Drehadcock

Eine Zusammenstellung der geplanten Peiler ist aus Abb. 2 ersichtlich.

c.) Fernbedienung.

Sowohl für die Empfänger als auch für die Peilvorsätze ist Fernbedienung vorgesehen. Sollen die Fernbedienungs-Geräte fernbedient werden, so erhält die Gehäuse-Frontplatte von Empfänger und Peilteil je einen Vorsatz, der innerhalb weniger Stunden anzubringen ist. Die Bedienung erfolgt von einem Kommandogerät aus, dessen Frontplatte eine genaue Nachbildung der Frontplatte der Geräte darstellt, sodass Bedienung von Gerät bzw. Kommandogeber in völlig gleicher Weise erfolgen kann. vorsätze

Ausser Fernbedienungsversatz und Kommandogeber sind noch Zusatzgeräte erforderlich, deren Umfang sich nach der Zahl der zur Verfügung stehenden Kabeladern zwischen Gerät und Bedienungsplatz richtet; bei grösseren Entfernungen ist die trägerfrequente Uebertragung sämtlicher Steuerfunktionen über 2 Adern vorgesehen. Eine Bedienung dieser Zusatzgeräte ist nicht erforderlich. Zusatzgeräte für Fernbedienung

# Luftboden-Empf.-Programm.

LEIPZIG <sup>oo</sup>	KÖLN <sup>oo</sup>	ULM <sup>oo</sup>	KULM <sup>oo</sup>
<p>Überlagerungs-Empf. 200 ÷ 7500 m (1600 ÷ 40 kHz)</p> <p>5 Bereiche</p> <p>I 7500 ÷ 3900 m II 3900 ÷ 2000 m III 2000 ÷ 1000 m IV 1000 ÷ 500 m V 500 ÷ 190 m</p>	<p>Überlagerungs-Empf. 12 ÷ 200 m (25 ÷ 1,5 MHz)</p> <p>5 Bereiche</p> <p>I 200 ÷ 100 m II 100 ÷ 50 m III 50 ÷ 30 m IV 30 ÷ 17 m V 17 ÷ 12 m</p>	<p>Überl.-Empf. 4,4 ÷ 12,5 m 5 Einzelbereiche (68 ÷ 24 MHz)</p> <p>I 12,5 ÷ 10,2 II 10,2 ÷ 8,25 III 8,25 ÷ 6,7 IV 6,7 ÷ 5,4 V 5,4 ÷ 4,4</p>	<p>Überl.-Empf. 2 ÷ 5 m</p> <p>Spezielle Fortentwicklung des Luftbodenprogrammes nach kürzeren Wellen hin.</p>
<p>Zwischenfrequenz 2 MHz + 130 kHz (doppelte Überlagerung)</p> <p>Spiegelselektion nicht nicht gemessen</p> <p>ZF-Selektion 1 Regel Quarzfilter + 3 Bandf.</p> <p>ZF-Durchschlag</p>	<p>Z-F 300 m</p> <p>Spiegelselektion <math>5 \times 10^4</math></p> <p>ZF-Selekt. 6fach Filter + 2 Regel Quarzfilter</p> <p>ZF-Durchschlag <math>1 : 10^5</math></p>	<p>Z-F 75 m</p> <p>Spiegelselektion <math>&gt; 1 \times 10^5</math></p> <p>ZF-Selekt. 4 Bandfilter + 2 Quarzfilter</p> <p>ZF-Durchschlag <math>&gt; 10^5</math></p>	<p>Z-F, Spiegelselektion</p> <p>ZF-S &gt; 10m stehen noch aus,</p> <p>ZF-D</p> <p>Durchlaß</p>
<p>Durchlaß 200 ÷ 5000 Hz im ZF Teil Bei längeren Wellen (&gt; 1500 m) findet bereits Beschneidung d. hohen Frequenzen im HF-Teil statt.</p> <p>Netzanschlußgerät, Eingebaut f. Netz v12V (spann.)</p> <p>Optische Skala</p>	<p>Durchlaß 200 ÷ 5000 Hz</p> <p>Netzanschlußgerät, Eingebaut</p> <p>Optische Skala</p>	<p>Durchlaß, regelbar v. 200 ÷ 5000 Hz zusätzl. Breit ± 20 kHz</p> <p>Demodulation, Umschaltbar f. Amplituden- u. Frequ.M</p> <p>Netzanschlußgerät, Eingebaut</p> <p>Optische Skala</p>	<p>Netzanschlußgerät, Optische Skala</p>







Netzteil ausreichend für Betrieb  
stärkere Endstufe oder Feilteil.

Genert

ZF52



Abb.1

# Luftboden-Peillprogramm

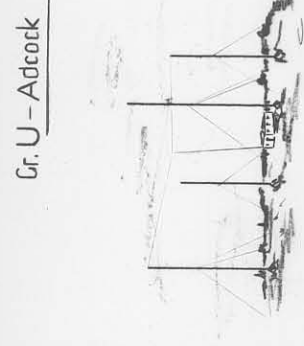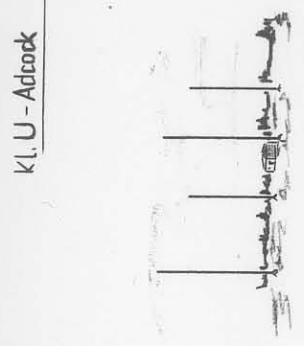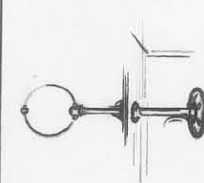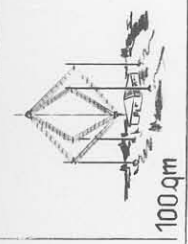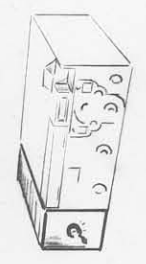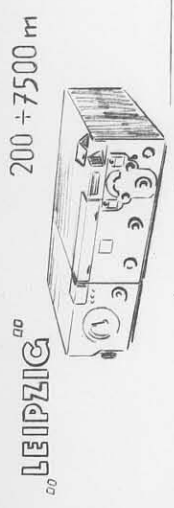

200 ÷ 1000 m

500 ÷ 7500 m

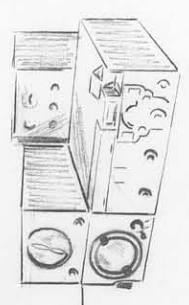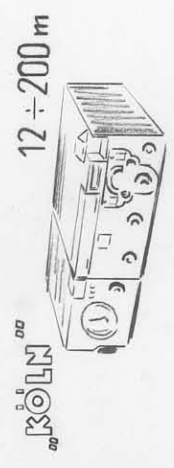

mit Sichtpeilung

Kreuz

4 x 3 m


30 ÷ 100 m

Rheinsberg

10 x 7,5 m

100 ÷ 200 m

12 x 25 m

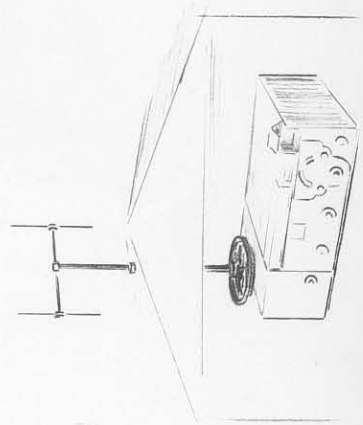

Geheim

ZF53

Abb.2



Die Fernbedienungs-Einrichtungen für das in Serienfertigung laufende Gerät "Köln" und dessen Feilvorsätze wurden von der Firma Siemens und Halske entwickelt und werden zur Zeit in einer Nullserie gefertigt.

d.) Sonderausführungen.

Für die Verwendung der Empfänger "Köln" und "Leipzig" in unmittelbarer Nachbarschaft stärkster Sender reicht die normalerweise vorhandene Selektion der HF-Vorkreise nicht aus, um erhöhten Ansprüchen an Kreuzmodulations- und ZF-Durchschlagsfestigkeit zu genügen. Hierfür werden röhrenlose Vorsätze entwickelt, die an die linke Gehäusewand angesetzt werden und mehrere HF-Vorkreise enthalten. Eine zusätzliche Bedienung ist nicht erforderlich, da eine Kupplung der Achse des Empfänger-Drehkondensators mit der Vorkreisabstimmung vorgesehen ist.

Vorsatz zur Selektionserhöhung

Die NF-Ausgangsleistung der Empfänger ist für Hörempfang bemessen. Soll Schreibempfang angewendet werden, so kann die Endstufe des Gerätes als Baugruppe ohne Lötarbeit ausgewechselt werden gegen eine Baugruppe mit einer Leistungsstufe für Hellschreib-Einrichtung. Das Netzgerät des Empfängers ist so ausgelegt, dass die stärkere Endstufe gespeist werden kann.

Hellschreibempfang

Eine Sonderausführung des Gerätes "Ulm" ist als "F-Ulm" vorgesehen und soll dem Empfang von Fernseh-Sendungen dienen. Da gleichzeitig Bild- und Tonempfang gefordert ist, wird ausser einem Breitband-HF-Teil im Empfänger, anstelle der Baugruppe "Stromversorgung" ein besonderer Bild-ZF-Teil vorgesehen. Die Auswertung der Bild- und Ton-Modulation erfolgt in einem Zusatzgerät, das in 2 Formen als normales Fernseh-Wiedergabegerät, oder als Bild-Suchgerät erstellt wird. Damit wird neben dem Empfang normaler Bild/Ton-Sendungen

Fernseh-Empfang

Bild-Suchgerät

auch die Auswertung von Fernseh-Sendungen unbekannter Zeilen- und Bildwechselzahlen ermöglicht. Die beiden Auswertegeräte enthalten gleichzeitig die Stromversorgung für den Empfänger.

Für den Empfang ferner Stationen im Kurzwellen- Diversity-Empfang band wird das Gerät "Köln" mit einem Vorsatz versehen, der einen zweiten, mit dem eigentlichen Empfänger im Gleichlauf befindlichen HF-Teil enthält, sowie die Einrichtungen zur Umschaltung der beiden Empfangsteile nach dem "Diversity"-Prinzip. Bei Verwendung von 2 räumlich getrennt aufgestellten Antennen ist dann die automatische Wahl des jeweils besten Empfangskanals möglich.

Die Konstruktion der Empfänger sieht ferner den Gestelleinbau Einbau des Chassis in Gestelle vor, um eine Kombination mehrerer Empfänger zu Grossempfangsanlagen zu ermöglichen. Dabei ist besonders von Bedeutung, dass die eingebauten automatischen Rasten mehrerer Geräte auf einfache Weise mit einem zentralen Schalter betätigt werden können.

### 3. Konstruktive Gestaltung der Empfänger.

=====

Die Forderung, ein Einheitsgerät zu schaffen, das für längere Zeit sämtliche Aufgaben der Konstruktive Gestaltung Luftwaffen-Bodenorganisation erfüllen kann, führt zu Besonderheiten in der Konstruktion der einzelnen Geräte, die nachstehend beschrieben werden sollen.

Neben diesen, aus dem Verwendungszweck sich ergebenden Bedingungen, sollte aber die Gestaltung der Geräte darauf Rücksicht nehmen, dass trotz der starken Belastung der vorhandenen Fabrikationsstätten für kommerzielle Nachrichtengeräte, eine

möglichst breite Fertigungsbasis zwecks Erzeugung grosser Serien zur Verfügung steht. Dieser Gesichtspunkt führte zu einer Vervollkommnung der aus der Konstruktion der Luftbordgeräte bekannten Baugruppen-Aufteilung, womit erreicht wird, dass nur einige wenige Baugruppen des Gesamtgerätes mechanischer Präzisionsarbeit bedürfen, die meisten Baugruppen aber derart übersichtlich und einfach werden, dass die Fertigung jeder Fabrik für elektrische Apparate oder Rundfunkgeräte übertragen werden kann.


Die aus derartigen Ueberlegungen hervorgegangene Konstruktion ergibt Empfänger, die unter Verzicht auf kleinsten Raumaufwand, bei optimaler Anpassung an den Verwendungszweck gleichzeitig einfachste Konstruktion, besonders bezüglich der Antriebe, aufweisen. Am Beispiel des Mittelwellenempfängers "Köln" wird der Anbau, der sich fast identisch bei der ganzen Serie wiederholt, nachstehend näher beschrieben.

#### a.) Frontplatte und Bedienung.

Bild 3 zeigt die Aussenansicht eines Modells des Empfängers "Köln". Auf einem etwas hervorgehobenen Feld der Frontplatte sind die Bedienungsg<sup>Anordnung der</sup>riffe für die Frequenzeinstellung angebracht. Bedienungsgriffe

Es sind dies der Bereichschalterantrieb (1) mit zugehöriger Anzeige (2), die Frequenz Grob- und Feineinstellung (3), der Rastwahlgriff (4) mit zugehöriger Anzeige (5), der Rastlöshebel (6), die Uebersichts-Skala für die Grobanzeige und der Frequenz (7) und die optische Skala (8) für Feineinstellung und Ablesung der Frequenz. In der unteren Reihe der Bedienungsknöpfe befinden sich dann noch Bandbreitenregler (9), Lautstärke und Tonhöhenregler als Doppelknopf und der Betriebsartenschalter (11). Rechts und links neben der optischen Skala sind Klappen (12 u. 13) angeordnet, unter denen sich alle Empfängerröhren des Gerätes befinden zwecks leichter Auswechselbarkeit. Unter der linken Klappe befindet sich ausserdem ein Messinstrument (14) zur Kontrolle der Netz- und Anodenspannungen. Das gleiche Instrument dient zur Kontrollinstrument Emissionskontrolle für die Empfängerröhren.

Zu diesem Zwecke wird jeweils der

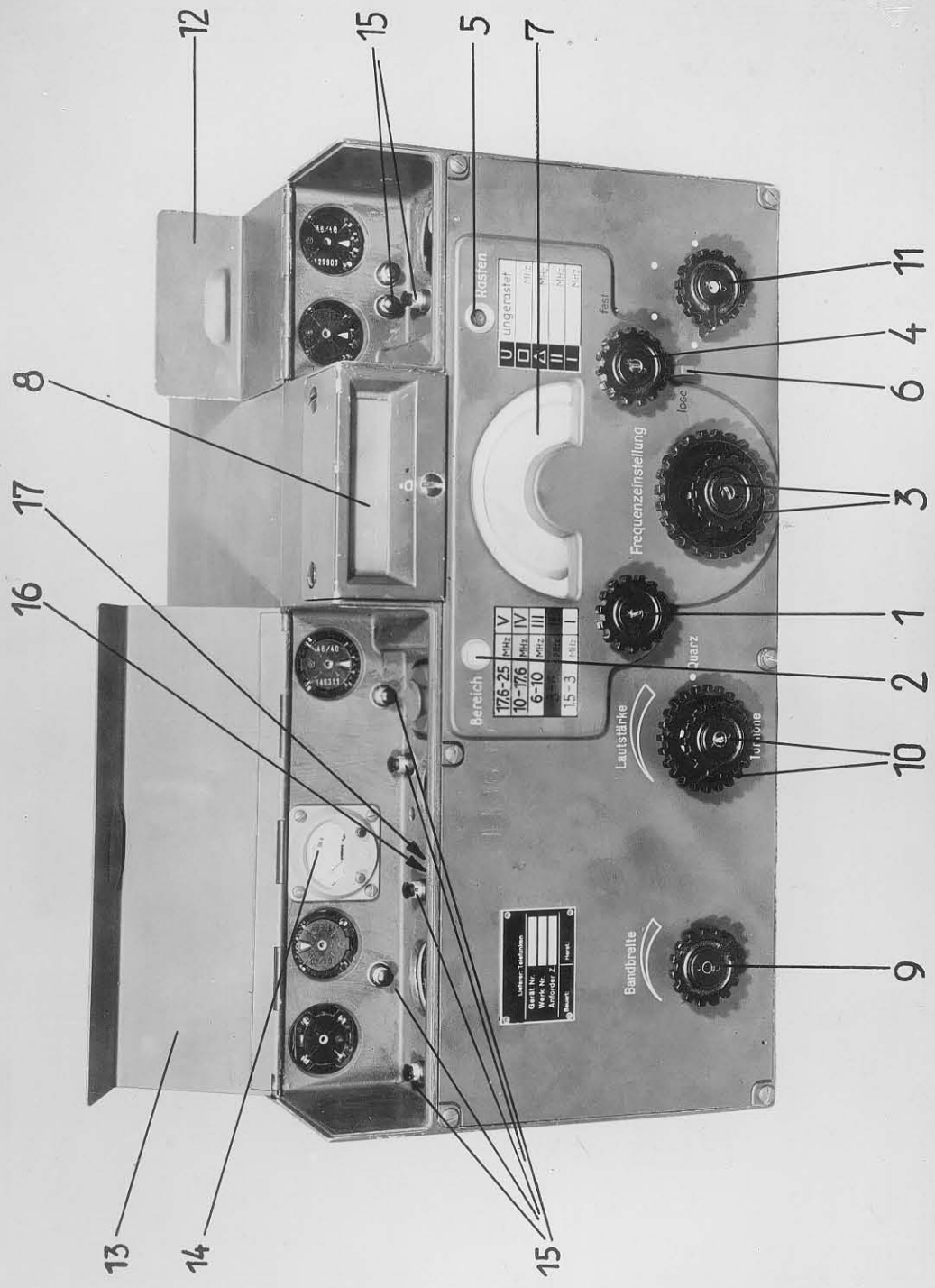

ZA 683

Geheim

K


Abb.3

neben der Röhre angebrachte Druckknopf (15) betätigt und hierbei der Ausschlag am Instrument beobachtet. Eine weitere Taste (16) dient zur Eichkontrolle des Eichkontrolle Empfängers die mittels einer Oberwelle des 2.0s-zillators durchgeführt wird. Noch eine weitere Taste (17) ermöglicht die Verstärkungsprüfung des Em- Verstärkungs- pfängers, wobei eine durch Heissleiter konstant prüfung gehaltene definierte HF-Spannung auf den Eingang des Empfängers gegeben wird und das Instrument als Outputmeter dient.

Der beherrschende Gesichtspunkt bei der Einteilung des Gerätes musste sein, dass bei Erfüllung der oben genannten mannigfaltigen Anforderungen seitens der Bedienungswünsche doch eine möglichst einfache Gestaltung der Antriebsteile sämtlicher Bedienungsgriffe verwirklicht werden sollte, um die Herstellung mechanisch hochwertiger Schnecken- und Zahnradantriebe zu vermeiden.
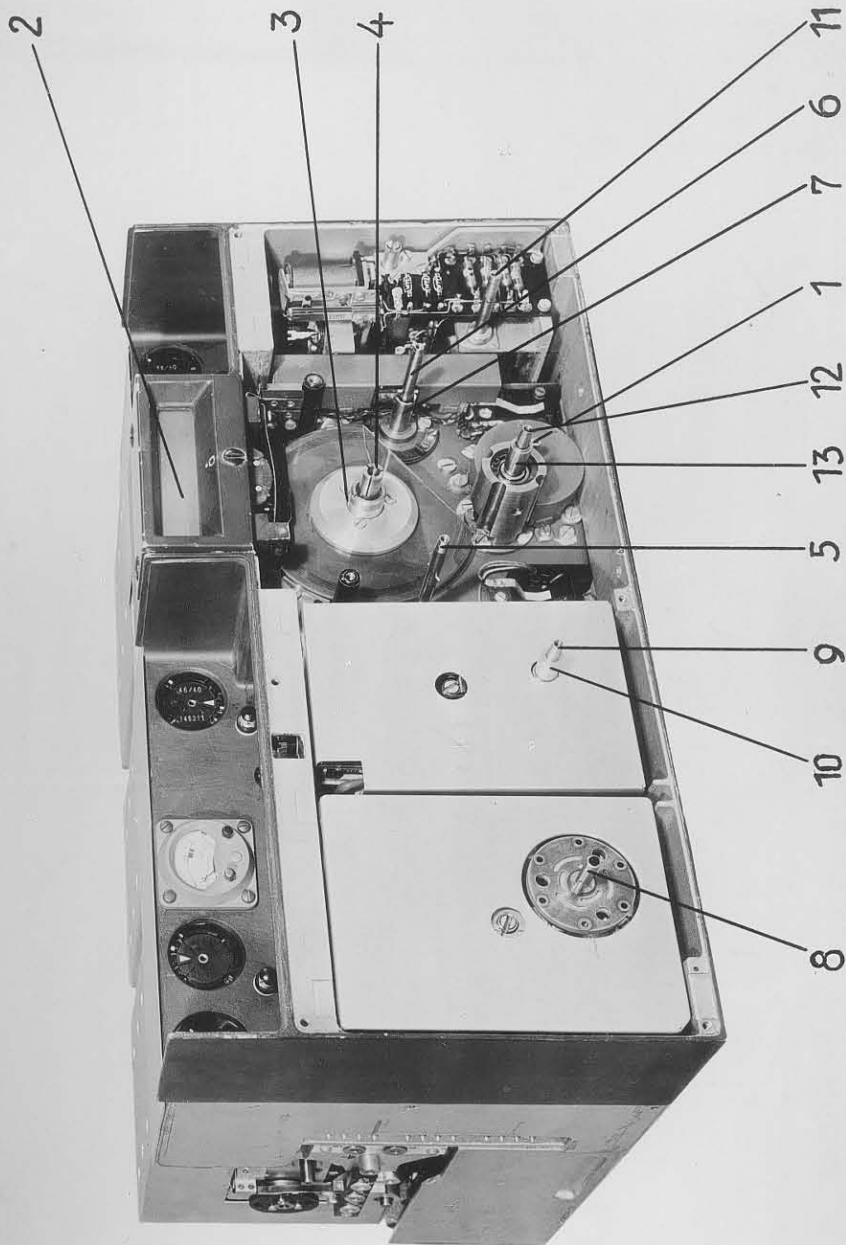
#### b.) Antriebe.

Die Ansicht des mit sämtlichen Baugruppen bestückten Chassis zeigt bei abgenommener Frontplatte Bild 4. Man sieht hierauf den Rastenantrieb (1), der von der Rastantrieb AEG entwickelt wurde und den Hauptteil der Mechanik des Empfängers enthält. Wegen der hohen Eichgenauigkeit und der damit verbundenen Einstellgenauigkeit mittels einer auf eine Mattscheibe (2) projizierten Glas-Skala (3) wie auch wegen der Notwendigkeit bei Optische Skala dem Anbau der Fernbedienung die Fernsteuersysteme unmittelbar auf die Achse des Ueberlagerer-Drehkondensators zu setzen, ist in diesem Baublock die höchste Präzision des gesamten Empfängers verwirklicht. aus diesem Grunde musste die Achse des Oszillatordrehkondensators winkeltreu mit der Hauptachse (4) des Rastantriebes verbunden sein. Die Kupplung mit den Getriebe-Aufbau Vorkreiskondensatoren geschieht über Kegelräder; an die Präzision dieser Kupplung werden dabei weniger hohe Anforderungen gestellt, da lediglich Gleichlauf der Vorkreise erreicht werden muss. In dem Rastbaublock sind ausserdem die Achsen für die Bereichumschaltung (5), die Rastwahl (6), und für



K

Geheim

ZA 682

Abb 4



den Rastlösehebel (7) so gelagert, dass eine einfache Kupplung mit den Bedienungsriffen auf der Frontplatte möglich ist. Die Achsen für die anderen Bedienungsriffe wie Handbreite (8), Tonhöhe (9), Lautstärke (10) und Betriebsarten (11) sind so in den einzelnen Bausteinen angeordnet, dass keine zusätzlichen Getriebemittel benötigt werden.

Die Handbedienung des Rastenbaublockes geschieht Handeinstellung so, dass nach Einstellung des Rastwahlknopfes auf "Ungetastet", der Bereichschalter (5) und Drehkondensator mittels des Grob-(12) und Fein-(13)Knopfes beliebig verstellt werden können. Beim Uebergang auf Rastenbetrieb wird der Rastwahlknopf (6) auf die gewünschte Stellung (I-IV) Rastenbetrieb gedreht und dadurch mittels eingebauter Motoren sowohl der Bereichschalter wie auch der Drehkondensator innerhalb sehr kurzer Zeit

( ca. 2 - 3 sec.) in die gewünschte Stellung gebracht. Die Rastgenauigkeit am Drehkondensator beträgt etwa 1/100 Winkelgrad. Ein zusätzliches Trimmen der Rastfrequenz ist durch Betätigung des Feinknopfes (13) innerhalb gewisser Grenzen Rasteinstellung möglich. Der Trimm-Betrag geht aber nicht auf die Rasteinstellung ein, d.h. bei Einlaufen auf die Rast wird stets die gerastete Frequenz erreicht und unabhängig davon, ob vorher diese Frequenz vertrimmt war oder nicht. Soll eine Rastfrequenz verstellt werden, so wird nach dem Einlaufen der gewünschten Rast der Rastlösehebel betätigt, Bereich und Kondensator auf die neue Stellung gebracht und anschliessend der Rastlösehebel wieder festgezogen.

#### e.) Das Geräte-Chassis mit den Drehkondensatoren.

Bild 4 zeigt das Chassis von vorn. Nach Herausnahme der Baugruppen (ZF-Verstärker, 2. Oszillator und Demodulator, NF-Teil, Röhrenteil, HF-Teil und Netzteil) bleibt lediglich der Leichtmetallrahmen mit dem Rastantrieb zurück. Auf die Achse des Rastantriebes ist

starr ohne Zwischenräder der frequenzbestimmende Drehkondensator des 1. Ueberlagerers aufgesetzt (Bild 5).


Die Drehkondensatoren für die HF-Stufen und den Mischkreis sind über Zahnräder angetrieben, was Antrieb der Drehkondensatoren ohne Schwierigkeiten möglich ist, da die Gleichlaufbedingung zwischen Ueberlagerer und Vorkreisen wesentlich leichter zu erfüllen ist, als die geforderte Frequenz-Einstellgenauigkeit des Ueberlagerers. Die Querstellung der Hauptabstimmachse ermöglicht ausserdem seitlich eine Kupplung vorzusehen um an der linken Seite des Gehäuses Zusatzgeräte mit Mitlaufgliedern ansetzen zu können.

Die zur Anwendung gelangenden Drehkondensatoren sind gegenüber der bisher üblichen Ausführungsform in folgenden Punkten verbessert worden: Verbesserter Drehkondensator geringerer Platzbedarf, Durchdrehbarkeit, bei gleichem Plattenabstand besserer Temperaturkoeffizient, späterer Uebergang auf devisenfreies Material. (Stahl).

#### d.) Bereich - Umschaltung.

Die Umschaltung der Bereiche geschieht bei diesem Bereichumschalter Empfänger mittels eines neu entwickelten Schalters der aus mehreren Federsätzen und konzentrischen Ringleitungen besteht. Die Federsätze werden durch stärkere Deckfedern, die einerseits mittels Stahlbleches gelenkig befestigt sind und andererseits mittels Kugel in einer Kurvenrinne der Stahlwalze geführt werden, zwangsläufig gegen die Ringleitung gedrückt oder abgehoben und kurzgeschlossen. Die Schalterplatte selbst besteht aus Pressmaterial und enthält eingepresste Kalitstückchen dort, wo geringe Dämpfung des Schalters notwendig ist (Bild 6). Infolge des neuartigen Schalters ist es nicht mehr erforderlich, die Bereiche in grossen Spulentrommeln unterzubringen, sondern die Spulen und Schaltfedern können feststehen, was ein geringes Schwang- und Drehmoment zur Folge hat. Alle HF-Kreise des Empfängers lassen, da sie sämtlich feststehen, Abgleich der HF-Kreise eine einfache Abgleichung nach B und C im Prüffeld zu. Bild 7 zeigt die Abgleichöffnungen



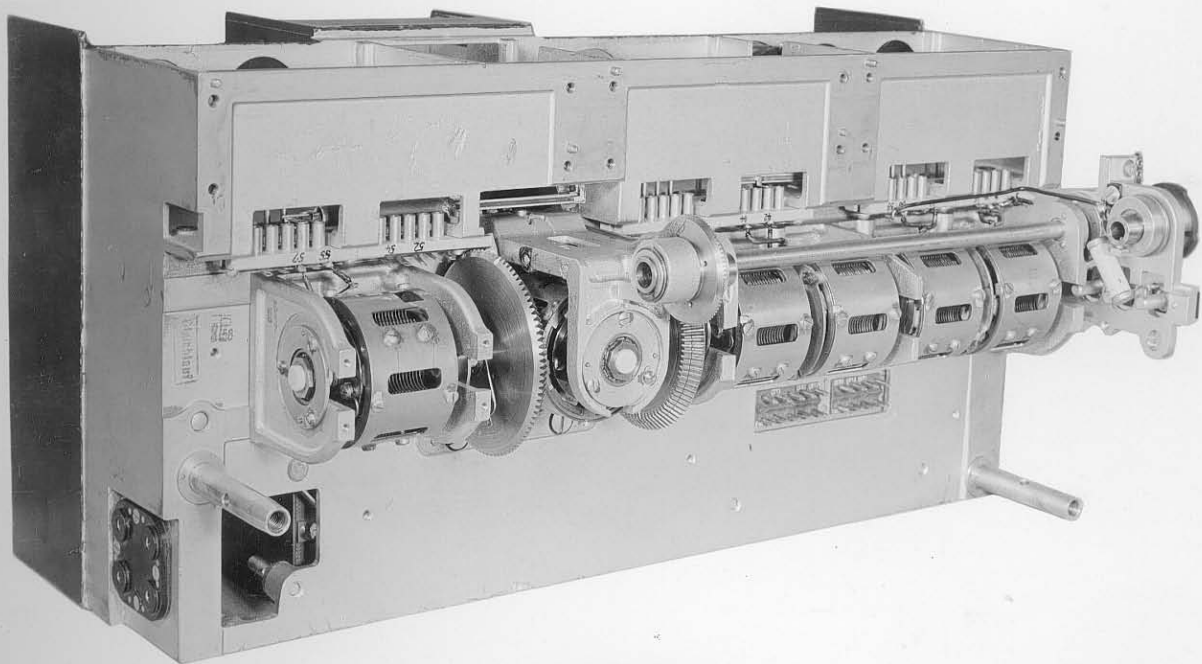


ZB7887

Geheim


L

Abb.5

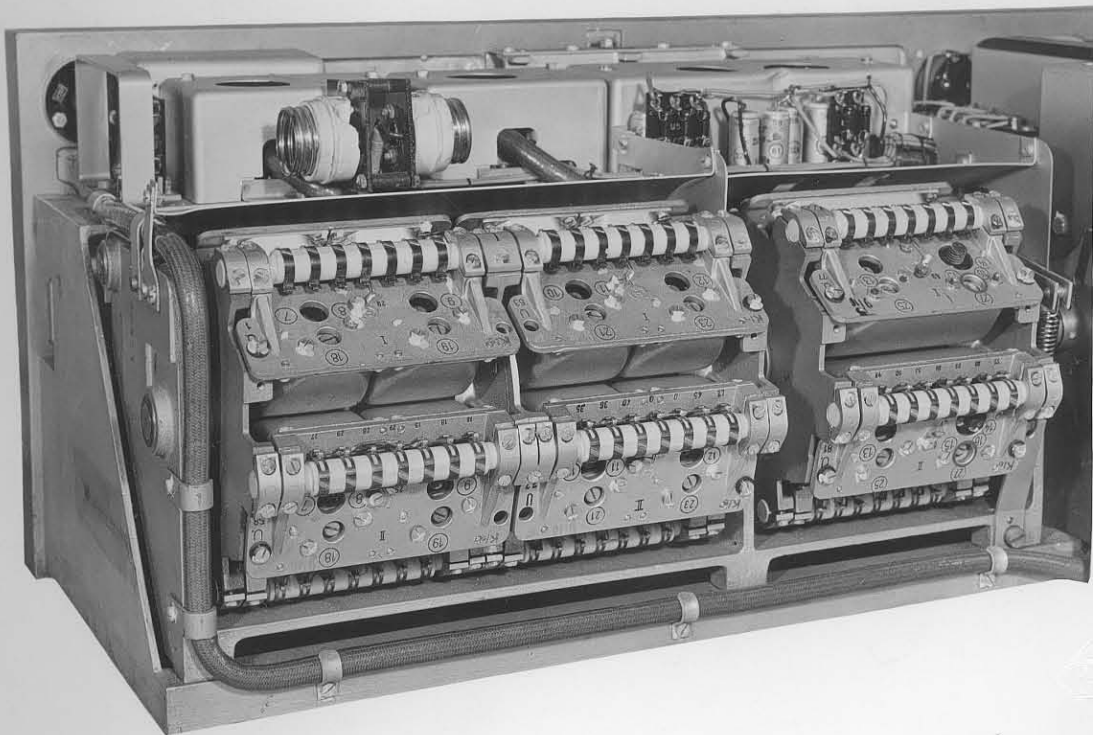

B 40240

L

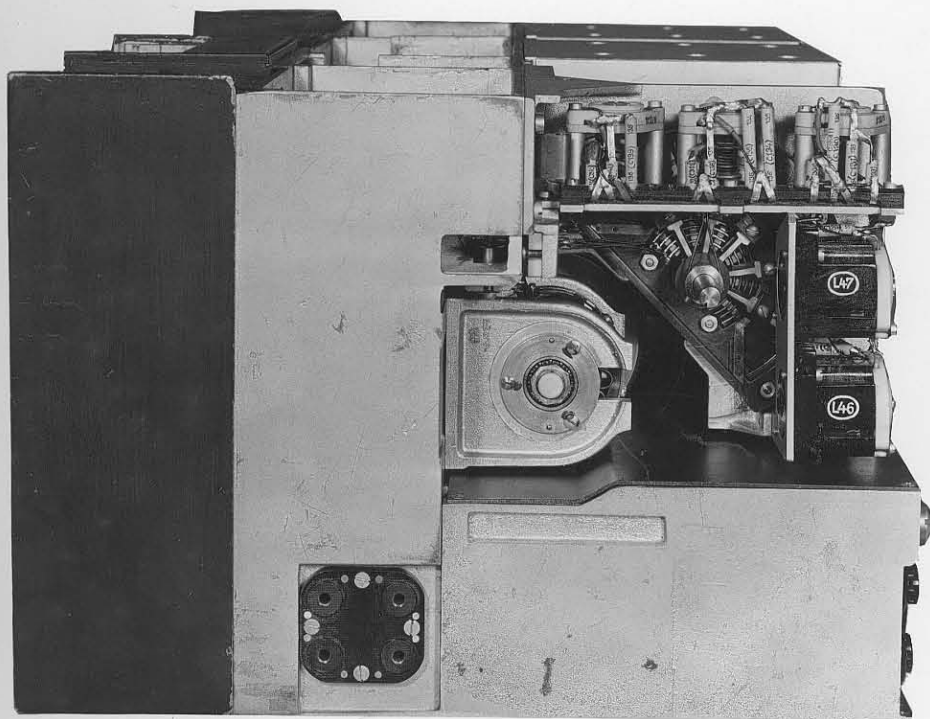

ZB7885

~~Geheim~~

L

Abb. 6





ZB7881

Geheim

L

Abb. 7

in den Abdeckungen der HF-Kreise.

e.) Verdrahtungsplatte, ZF- und NF-Teile.

Ausser den beschriebenen Teilen (Rast, Drehkondensatoren, HF-Kreise) sind alle anderen Zubehörteile des Empfängers in auswechselbare Baugruppen eingeteilt, sogar die Verdrahtung zwischen den ZF-, NF- und Netzteilen.


Bild 8 zeigt die Verdrahtungsplatte des Empfängers. Verdrahtungsplatte  
In diesem Bauteil ist die gesamte Verkabelung des Empfängers untergebracht, sofern man von den kurzen Lötverbindungen zwischen Bereichsschalter und Drehkondensator absieht. Die Schaltleiste besteht aus einem gepresstem Eisenblech, in das die einzelnen Kontaktleisten eingeschraubt werden.

Infolge der Zergliederung des gesamten Empfängers in mehrere in sich vollständig abgeschlossene Bausteine ergibt sich für die Fertigung und Prüfung eine erhebliche Erleichterung. Weiterhin gestattet diese Zergliederung eine Unterbringung der einzelnen Bausteine an getrennten Fabrikationsstätten und damit eine Erleichterung der Grosserien-Fabrikation.

f.) Stromversorgung.

Bild 7 zeigt unten das Stromversorgungsteil des Empfängers. Es ist ausgelegt für direkten Anschluss an Netze von 40 - 60 Hz und Spannungen zwischen 110 und 220 Volt. Gleichzeitig ist ein Zerkacker eingebaut, der einen Netzbetrieb des Empfängers aus einem 12 Volt-Sammler ermöglicht. Die Gleichrichtung für die Anodenspannungen erfolgt über zwei Hochvakuumröhren RG 12 D 60. Die Stromversorgung des Rastenantriebes und der Relais erfolgt bei Netz-Betrieb über Selen-Gleichrichter und bei Notbetrieb direkt aus dem 12 Volt-Sammler.


Stromversorgungsteil

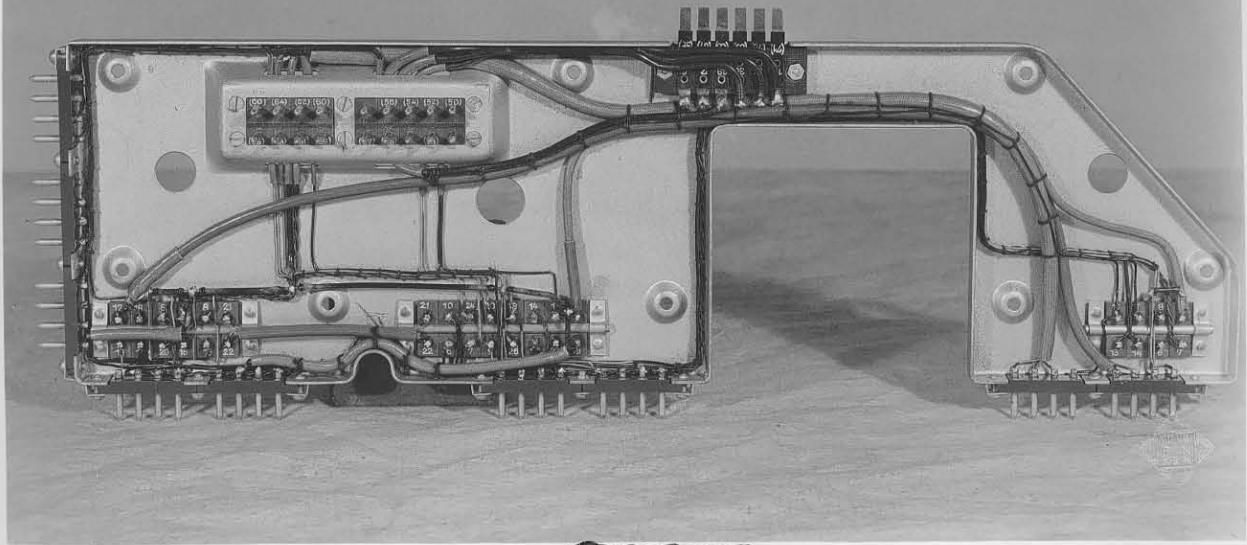

ZB7875

~~Geheim~~

L

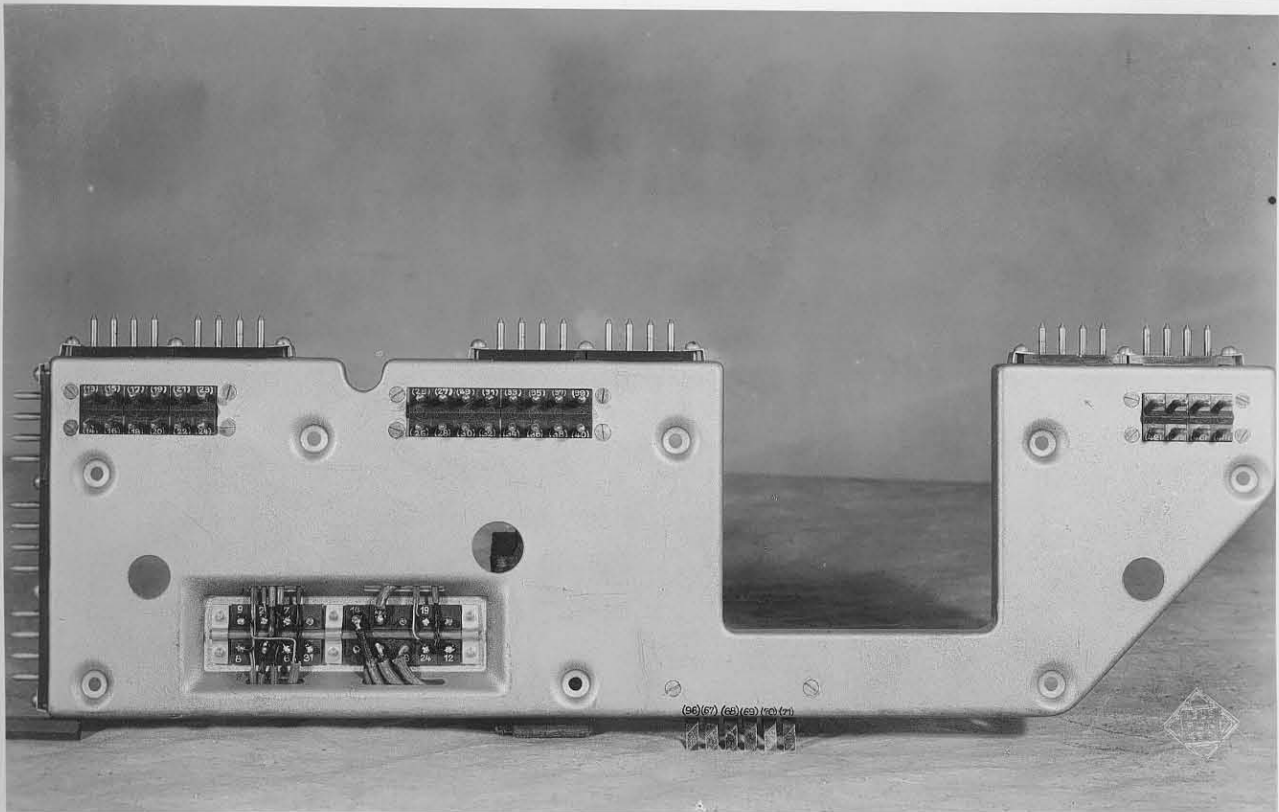

ZB7876

~~Geheim~~

L

Abb. 8



4. Elektrische Daten des Empfängers "Köln".

Messwerte des 1. V-Musters.

Der gesamte Frequenzumfang des Empfängers von 1,5 - 25 MHz (200 - 12 m) ist in fünf Bereiche aufgeteilt. Eine ausreichende Ueberlappung der Bereiche ist vorgesehen.

- Bereich I : 1480 - 3020 kHz
- " II : 2980 - 6040 "
- " III : 5975 - 10050 "
- " IV : 9950 - 17700 "
- " V : 17600 - 25200 "

Auf dem Uebersichtsblatt ist die prinzipielle Einteilung der Bereiche in Metern ohne Ueberlappung angegeben.

Die Empfindlichkeitswerte des 1.V-Musters sind erst in den Bereichen I - III gemessen und dargestellt (Abb.9).

Empfindlichkeitswerte für 1 V Ausgang bei 0,3 V Rauschen gemessen an 2 Kopfhörern.

Aus der Uebersicht über die Empfindlichkeitswerte des Uebersichtsblattes sind folgende mittlere Werte zu ersehen:

Für Telefonie breit (Bandbreite  $\pm$  5 kHz bei Abfall auf den 0,7-fachen Wert), b. einem Sender der mit 400 Hz. zu 30 % moduliert, wobei das Rauschen des Trägers mitgemessen wurde; ergibt sich:

- Bereich I : 3,5  $\mu$ V
- " II : 3,4  $\mu$ V
- " III : 3,5  $\mu$ V

Für Telegrafie breit (Bandbreite 5 kHz wie oben)

- Bereich I : 1,0  $\mu$ V
- " II : 1,1  $\mu$ V
- " III : 1,0  $\mu$ V

Für Telegrafie schmal (Bandbreite ca. 200 Hz.)

- Bereich I : 0,3  $\mu$ V
- " II : 0,3  $\mu$ V
- " III : 0,2  $\mu$ V

# Elektr. Daten d. Empfängers „Köln“

## Meßwerte d. 1.V-Musters

Wellenumfang

200 - 12 m


Bereich: I 200 ÷ 100  
 II 100 ÷ 50  
 III 50 ÷ 30  
 IV 30 ÷ 17  
 V 17 ÷ 12

Serien - Werte


Frequenzumfang

1,5 MHz - 25 MHz

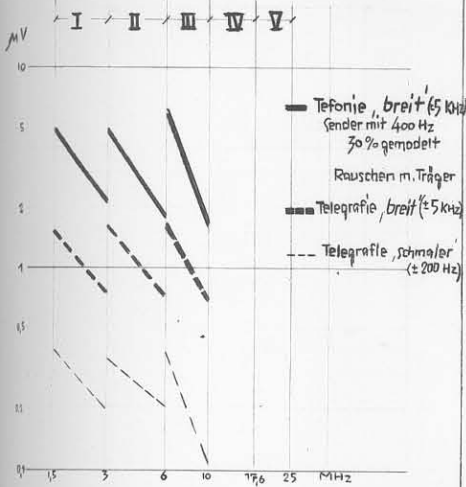Empfindlichkeitswerte,  
 f1V Ausgang bei 0,3 V Rauschen  
 gemessen an 2 Kopfhörer



ZF - Übertragungs - kurve

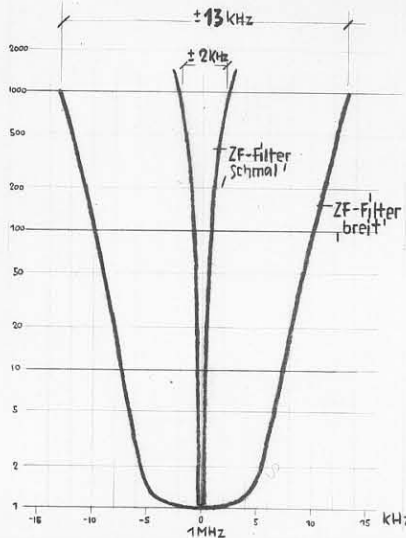

Bandbreite  
 (Modulationsdurchlaß)

200 - 5000 Hz

Spiegelwellendämpfung

ca. 1 : 50 000

ZF - Dämpfung

> 1 : 100 000

Ant. Anpassung

- 1, Kabeleingang 150 Ω
- 2, Bereich I u. II, 10 m Mast m. Dachkapazität (3 × 5 m)
- 3, Bereich III - V, 5 m Vertikal-Draht

Stromversorgung

Netz 110 - 230 V 40 - 60 ~  
 Batterie: 12V Sammler  
 Zertacker eingebaut

Die endgültigen Werte werden nach Durchmessung d. 1. Serien-Muster festgelegt. Diese Werte liegen im allgemeinen niedriger als beim V-Muster u. beinhalten die Serientoleranzen.

ZF51

Geheim

EZb 231

Abb.9

Die ZF- Uebertragungskurve zeigt den Durchlassbereich des ZF-Teiles, für zwei Stellungen ZF-Uebertragungs-  
kurve  
des Bandbreitenreglers. Bei Stellung breit ist der Durchlassbereich  $\pm 5$  kHz., d.h. bei  $\pm 5$  kHz Verstimmung ist die 1,4-fache Eingangsspannung zur Erzeugung gleicher Ausgangsspannung wie bei Verstimmung "0" notwendig. Bei  $\pm 10$  kHz ist die notwendige Eingangsspannung schon 100 mal so gross, bei  $\pm 13$  kHz. 1000 mal so gross.

Bei Stellung schmal ist der Durchlassbereich  $\pm 200$  Hz. Bei  $\pm 1$  kHz Verstimmung wird die 100-fache und bei  $\pm 2$  kHz Verstimmung die 1000-fache Eingangsspannung zur Erzeugung gleicher Ausgangsspannungen gegenüber der Verstimmung "0" benötigt.

Die Bandbreite des Empfängers ist in den Grenzen Bandbreite  
von  $\pm 200$  Hz. bis  $\pm 5000$  Hz. stetig regelbar (Abfall auf den 0,7-fachen Wert).

Die Spiegelwellendämpfung ist an der ungünstigsten Stelle des Empfängers ( bei 25 MHz,) Spiegelwellen-  
dämpfung  
1 : 50 000.

Die ZF-Dämpfung ist bei der ungünstigsten ZF-Dämpfung  
Empfängerstellung (bei 1,5 MHz.) 1 : 100 000.  
Bei dieser Einstellung des Empfängers wird also ein Sender, der auf der ZF des Empfängers (1 MHz.) arbeitet, gleiche Spannung an der Antenne wie beim Nutzsender vorausgesetzt, am Kopfhörer gegenüber dem Nutzsender im Verhältnis 1 : 100 000 geschwächt sein.

An den Empfänger können Kabel von 150  $\Omega$  angeschlos-Antennenanpas-  
sung  
sen werden. Bei normalem Betrieb arbeitet der Empfänger mit zwei Antennen die dauernd an den zugehörigen Buchsen liegen. Die eine Antenne (10 m - Mast mit  $3 \times 5$ m Dach-Kapazität) arbeitet für die Bereiche I und II. Die andere Antenne (5m-Vertikaldraht) arbeitet für die Bereiche III - V. Die Umschaltung erfolgt automatisch mit dem Bereichschalter.



Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch das Netz 110 - 230 Volt, 40 - 60 Hz. Bei Ausfall des Netzes ist Notbetrieb mit 12 Volt-Sammler mittels im Empfänger eingebautem Zerkhacker möglich.

Diese Messwerte des 1. V-Musters beinhalten noch nicht die Toleranzen für die Serie, die erst nach Durchmessung der ersten Serienmuster festgelegt werden können.

5. Gestaltung der Peilvorsätze.

=====

Die Empfänger sind so konstruiert, dass durch Anbau von Peilvorsätzen an die linke Seite der Empfänger, diese zu einem hochempfindlichen Peilempfänger ausgebaut werden können. Diese Kombinationsmöglichkeit bietet drei besondere Vorteile:

- 1.) Durch die Benutzung des bereits entwickelten Empfängers wird die Konstruktions- und Entwicklungsarbeit für den Peiler erheblich vermindert.
- 2.) Die Unterbringung der Schaltelemente des Peilteiles mit der zugehörigen Röhre in einem Zusatzkasten ermöglicht einfache Verdrahtung und getrennte Prüfung.
- 3.) Es ist die Möglichkeit gegeben, den verschiedenen Zwecken entsprechende Peilvorsätze zu entwickeln und eventuell hinzutretende Neuerungen jederzeit ohne Umbau der Gesamtanlage in Anwendung zu bringen.

Je nach der Wellenlänge und dem Verwendungszweck gelangen zur Peilung verschiedene Antennensysteme zur Anwendung (s. Abb. 2).

Die Peilvorsätze für Kreuzrahmen und Adcocksysteme sind jeweils unter Verwendung eines 2-fach-Goniometers für 2 Bereiche eingerichtet. Die Bereichumschaltung und die Abstimmung ist mit der Empfängerbedienung gekoppelt. Der Empfänger kann bei entsprechender Antenne als

Rundempfänger in allen Bereichen ausgenutzt werden; die nicht für Peilzwecke eingerichteten Bereiche werden am Peilvorsatz durch ein Leuchtschild gekennzeichnet. Der Peilvorsatz ist mit einer durch einen Handgriff umschaltbaren Funkbeschickung versehen (1 Nullscheibe und 2 Funkbeschickungsscheiben anwendbar je nach vorliegenden Bedürfnissen). Die Peil-Skala ist eingerichtet für QTE-, QDR- und QDM-Peilung. Peil-Seitenschalter und Enttrübungsknopf sind als Bedienungsgriffe am Peilvorsatz vorgesehen, während die Umschaltung von Rundempfang auf Gehör- bzw. Sichtpeilung am Peiltisch erfolgt. Die Stromversorgung erfolgt aus dem Netzteil des Empfängers. Das zusätzliche Eingangsrohr im Peilvorsatz ist wie beim Empfänger nach vorn auswechselbar. Der Anbau eines Sichtpeilzusatzes für Schnellpeilung ist vorgesehen. Dazu wird ein Zusatzkasten mit dem Braun'schen Rohr auf den Peilvorsatz aufgesetzt. Ausserdem wird noch ein Zusatzgerät für die Stromversorgung der Braun'schen Röhre benötigt.

Seitenbestimmung  
Enttrübung

Stromversorgung

Sichtpeilung

Bei Peilung mit Drehrahmen besteht der Peilvorsatz aus einem Zusatzkasten der lediglich die Eingangsschaltung enthält und ebenso links an den Empfänger angebaut wird.

Rahmenpeiler

6. Die Fernbedienung der Empfänger und Peiler.

a.) Allgemeines.

Die Empfänger- und Peilerfernbedienung wurde mit der Firma Siemens und Halske entwickelt.

Die Fernbedienung ermöglicht es, die Funkgeräte sowohl bei Rundempfang wie auch bei Peilbetrieb über Entfernungen bis 30 km in der gleichen Weise zu betreiben wie bei unmittelbarer Handbedienung. Die Fernsteueranlage enthält einen Fernsteuergeber, dessen Frontplatte dem Funkempfangsgerät genau nachgebildet ist und an dem der Bedienungsmann in der gleichen Weise wie am Empfänger die

Verwendungszweck

Aufbauplan

verschiedenen Einstellungen vornimmt. Von dem Fernsteuergeber werden die Fernsteuersignale über die Leitung nach der Empfangsstelle geführt und in einem Zusatzgerät ausgewertet. Das Zusatzgerät steuert Nachlaufmotore, die in einem Fernsteuervorsatz untergebracht sind, der in einfacher Weise nachträglich an den für Handbedienung gebauten Empfänger angesetzt werden kann.

Die Fernsteuerung überträgt bei Rundempfang die kontinuierlichen Drehbewegungen zur Einstellung der Frequenz, Bandbreite, Lautstärke und Tonhöhe, sowie die Schalterstellungen für Bereich, Rasten und Betriebsarten. Bei Feilbetrieb werden weiterhin die kontinuierlichen Drehbewegungen zur Einstellung des Goniometers oder des Rahmens und der Enttrübung sowie die Schalterstellung für den Funktionsschalter und zur Seitenbestimmung übertragen. Sämtliche Betriebszustände des Empfängers können gleichzeitig und unabhängig voneinander eingestellt werden, bei Rastbetrieb wird ausserdem die Einstellung des Bereichsschalters und die Einstellung der Skala rückgemeldet. Nach erfolgter Rückmeldung wird durch Verstellung am Feineinstellknopf der Frequenz das Rasttrimmen übertragen und gleichzeitig an der Geberskala die Verstellung angezeigt. Während des Fernsteuerbetriebs bleiben die Steuerungen vom Fernsteuergeber zum Empfänger für alle Antriebe zur Frequenzeinstellung (kontinuierlich und gerastet) und zum Feilen dauernd durchgeschaltet. Die Einstellung ist somit bei beliebiger Betätigung sicher und eindeutig. Beim Abschalten und Wiedereinschalten der Geräte werden die Einstellungen am Geber vollständig auf den Empfänger übertragen, unabhängig davon, ob am Empfänger inzwischen von Hand Änderungen der Einstellung vorgenommen worden sind.

Arbeitsweise

b.) Fernsteuerprinzip.

Für die Uebertragung der kontinuierlichen Drehbewegungen wird einheitlich das Prinzip des Phasenvergleichs angewendet. Auf der Geber- und Empfängerseite sind Drehmelder (Drehtransformatoren) an ein 3-Phasennetz angeschlossen. Dieses 3-Phasennetz wird von der Geber- und Empfängerseite über die Fernsteuerkanäle übertragen (so dass alle Phasendrehungen auf den Leitungen in dem 3-Phasennetz und den für die Einstellung verwendeten Spannungen in gleicher Weise erfolgt). Den Drehmeldern werden Einphasenspannungen entnommen, deren Phasen entsprechend dem zu übertragenden Drehwinkel des einzustellenden Organes geändert werden. Für jede kontinuierliche Steuerung ist eine Einphasenspannung zu übertragen. In den Fernsteuerzusatzgeräten werden die Phasenlagen der von den Drehmeldern auf der Geberseite abgenommenen Einphasenspannungen mit den gleichartigen Spannungen der Drehmelder auf der Empfängerseite in Phasenbrücken gemessen. Diese werden durch automatische Nachstellung der Drehmelder auf der Empfängerseite abgeglichen. Mit diesen Drehmeldern sind die einzustellenden Achsen über Getriebe verbunden. Bei der Frequenz- und Goniometereinstellung wird die hohe Genauigkeit durch Grob- und Feinübertragung erreicht, indem mit der einzustellenden Achse ein Drehmelder unmittelbar und ein zweiter Drehmelder über eine Uebersetzung verbunden ist. Der übersetzte Drehmelder (Feinsystem) bestimmt die Genauigkeit und der unmittelbar angekuppelte Drehmelder (Grobsystem) die Eindeutigkeit der Einstellung. Bei der Uebertragung über grosse Entfernungen ist

Fernsteuerprinzip  
Kontinuierliche  
Steuerungen

es wirtschaftlich, zum Einsparen von Leitungen Trägerfrequenzen für die Uebertragung zu verwenden.

Zur Ferneinstellung der Stufenschalter werden Fernsteuerprinzip die Fernkommandos in Gruppen zusammengefasst, Stufenschalter die nach dem Dualprinzip aufgebaut sind, d.h. einem Kommandosystem, bei dem durch jeden weiteren Uebertragungswert die Zahl der Kommandos verdoppelt wird. Bei der Uebertragung der kontinuierlichen Fernsteuerungen ohne Trägerfrequenz werden die Relais mit unterlagertem Gleichstrom betätigt, so dass für die Schaltereinstellung keine besonderen Leitungen erforderlich sind. Bei der Verwendung von Trägerfrequenz für die Uebertragung der kontinuierlichen Steuerung ist jedem Kommando (Schalterstellung) eine besondere Frequenz und jeder Kommandogruppe ein Frequenzbereich zugeordnet. Auf der Empfangsseite werden die Frequenzen in Frequenzbrücken gemessen, die ähnlich den bereits angegebenen Phasenbrücken aufgebaut sind und sich automatisch abstimmen und damit zugleich die gewählte Schalterstellung eindrehen.

Bei der Fernbedienung des Goniometers werden Fernsteuerprinzip ausser grossen statischen Genauigkeiten Goniometer besonders beim Kurzwellenpeilbetrieb sehr hohe dynamische Genauigkeiten verlangt, d.h. der Nachlauf des Goniometers muss zur Erzielung einwandfreier Peilergebnisse trotz grosser Bewegungsgeschwindigkeiten und -geschwindigkeitsänderungen ohne merklichen zeitlichen Verzug und Schleppfehler erfolgen. Diese Forderungen werden durch Anwendung einer Steuerung mit Weg- und Geschwindigkeitsvergleich erfüllt. Das zur Fernbedienung des Rundempfängers angewendete Uebertragungssystem mit Phasenvergleich ist beibehalten und durch Hinzufügen einer Geschwindigkeitssteuerung mit Tachometermaschinen auf

Geber - und Empfängerseite erweitert. Als steuerbare Energiequelle dient ein kleiner Leonardumformer -  
satz.

Zur Beurteilung, bis zu welchem Grade diese Steuerung verfeinert wurde, sei erwähnt, dass bei sinusförmiger Drehbewegung des Gebers mit 2 Per/sec um  $\pm 70^\circ$  der grösste dynamische Fehler nur ca.  $1,8^\circ$  beträgt. Die für Hörpeilung vorgesehene Steuerung kann bei der Fernübertragung der Sichtpeilung ebenfalls verwendet werden.

### c.) Beschreibung der Geräte.

Der Fernsteuergeber, das Kommandogerät der Fern- Fernsteuergeber  
steueranlage, ist in seiner äusseren Form  
und in der Anordnung seiner Bedienungsgriffe  
dem Empfänger genau nachgebildet.

Der handbediente Empfänger wird durch einfaches Fernsteuervorsatz  
Anbauen des Fernsteuervorsatzes fernbedienbar.  
Er enthält die Fernsteuergetriebe, die an den  
für die Handbedienung vorgesehenen Achsen  
angreifen. Sämtliche Achsen sind durch das  
Vorsatzgerät hindurchgeführt, sodass der  
Empfänger nach Abschaltung der Fernbedienung  
auch handbedient werden kann.

Die Fernsteuerschaltungen sind in Form von Fernsteuerzusatz  
Einschüben aufgebaut, die in einem gemeinsamen  
Gehäuse, dem Fernsteuerzusatzkasten vereinigt  
sind. Die konstruktive Auflösung in einzelne  
schaltungsmässig übersichtliche Baugruppen  
ermöglicht neben leichter Austauschbarkeit auch  
nachträglichen Ausbau für Peilbetrieb und für  
die Fernbedienung über grosse Entfernungen mit  
Trägerfrequenzen. Der Netzanschlusssteil ist auf  
der Rückseite ansteckbar angeordnet.

Die beschriebenen Geräte sind in beiliegenden  
Abbildungen 10 - 12 wiedergegeben. Bei dem Auf-  
bau der Geräte ist weitgehend tropenfähiges Material  
verwendet. Alle einem Verschleiss unterworfenen  
Einzelteile, d.h. Röhren, Relais und Motore  
sind leicht auswechselbar.



Abb. 10


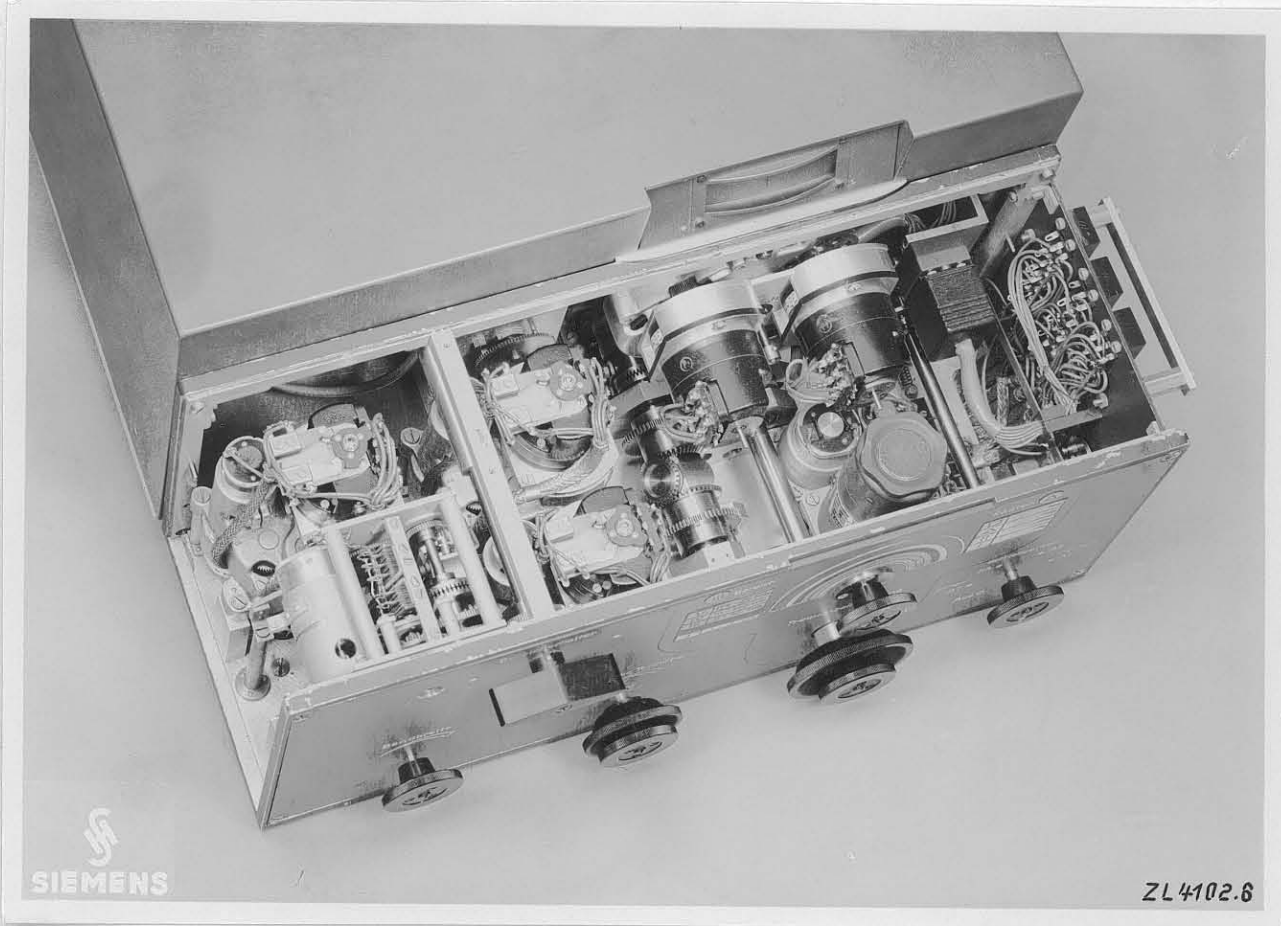


Abb. 11

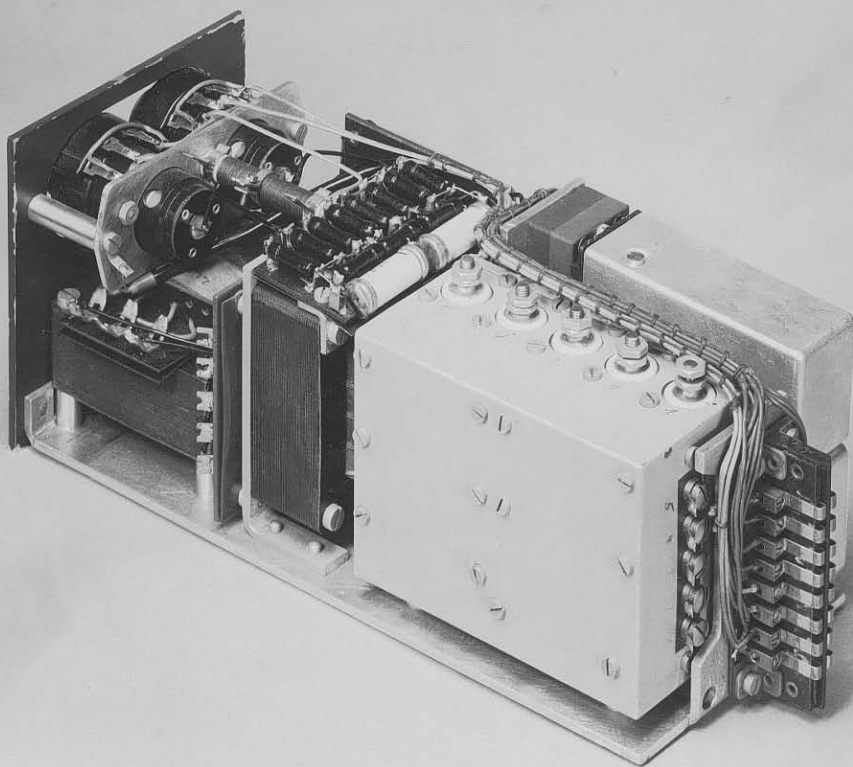





  
SIEMENS

ZL4102-9

Abb. 12


Die bisher beschriebenen Geräte sind für die Uebertragung über mehradrige Leitungen eingerichtet, wobei für jede kontinuierliche Bewegung ein besonderes Adernpaar vorgesehen ist. Für die Uebertragung mit Trägerfrequenz bleibt der Kommandogeber und der Fernsteuervorsatz unverändert. Auf der Geberseite wird ein Zusatzkasten mit den Trägerfrequenzeinrichtungen auf der Empfängerseite eine Vergrößerung des Zusatzgerätes erforderlich. Die Anlage ZL 54 225 zeigt die äusseren Abmessungen und den Leistungsbedarf der Fernbedienung für die Uebertragung über ein mehradriges Kabel.

#### d.) Leitungsübertragung.


Durch die Uebertragung jeder kontinuierlichen Drehbewegung über eine getrennte Leitung wird der Aufwand an Fernsteuergeräten am geringsten. Das 3-Phasennetz zur Erregung der Drehmelder auf der Empfangsseite ist aus Symmetriegründen in ein 2-Phasensystem aufgelöst. Ueber das gleiche Kabel wird der Gleichstrom für die Kommandos zur Einstellung der Stufenschalter und Leitungsüberwachung in Viererausnutzung übertragen. Zur Fernbedienung sind erforderlich bei Rundempfang 7, bei Peilbetrieb 10 Adernpaare. Zu diesem kommt ein weiteres Aderpaar für die Hörleitung vom Empfänger hinzu.

Leitungsaufwand


Das beschriebene System ist auch bei grossen Entfernungen anwendbar, jedoch wird in diesem Falle meist eine Einsparung von Adern erwünscht sein. Dies kann durch Hinzufügen von Trägerfrequenzzusätzen erreicht werden. Sämtliche Phasenvergleichskanäle sind auf Kanäle der Wechselstromtelegrafie aufmoduliert und weitere für die Kommandogruppen vorgesehen. Anstatt des 3-Phasennetzes wird nur eine Vergleichsphase übertragen und damit ein Drehstromerzeuger synchronisiert. Für Rundempfang und Peilbetrieb zusammen wird dann ein Aderpaar für die Fernsteuerung, ein zweites für die Hörverbindung mit dem Empfänger benötigt.

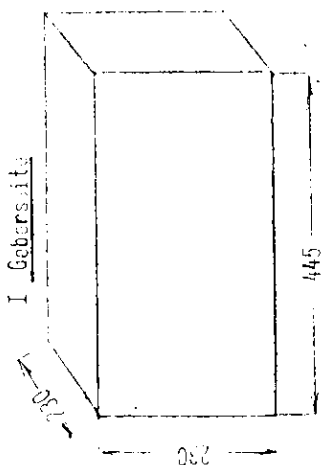

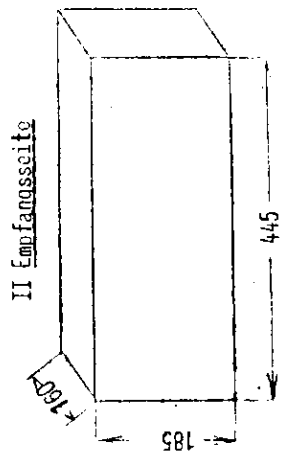a) Fernsteuerkasten (mit Netzschluß)  
 Maße: ca. 445 x 230 x 230 mm  
 Gewicht: ca. 20 kg  
 Leistungsaufnahme: Drehstrom ca. 5 VA  
 Leistungsaufnahme des Netzschlußteiles: ca. 25 VA  
 Leistungsabgabe des Netzschlußteiles: Relaisspannung 24 V -, Heizstrom ca. 0,4 A



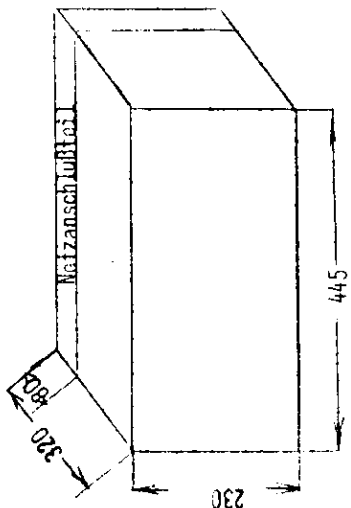
a) Fernsteuervorsatz  
 Maße: ca. 445 x 165 x 160 mm  
 Gewicht: ca. 16 kg




b) Zusatzkasten (mit Netzschluß)  
 Maße: ca. 445 x 230 x 320 mm  
 Gewicht: ca. 42 kg  
 Leistungsaufnahme des Netzschlußteiles  
 bei nicht betätigter Fernsteuerung ca. 70 VA  
 bei betätigter Fernsteuerung max ca. 220 VA  
 Leistungsabgabe des Netzschlußteiles:  
 bei nicht betätigter Fernsteuerung:  
 Heizspannung 12,6 V -, Heizstrom ca. 1 A  
 Anodenspannung 210 V -, Anodenstrom ca. 0,04 A  
 Relaisspannung 24 V -, Relaisstrom ca. 0,1 A  
 zusätzlich  
 Motorspannung 24 V -, Motorstrom max ca. 3 A



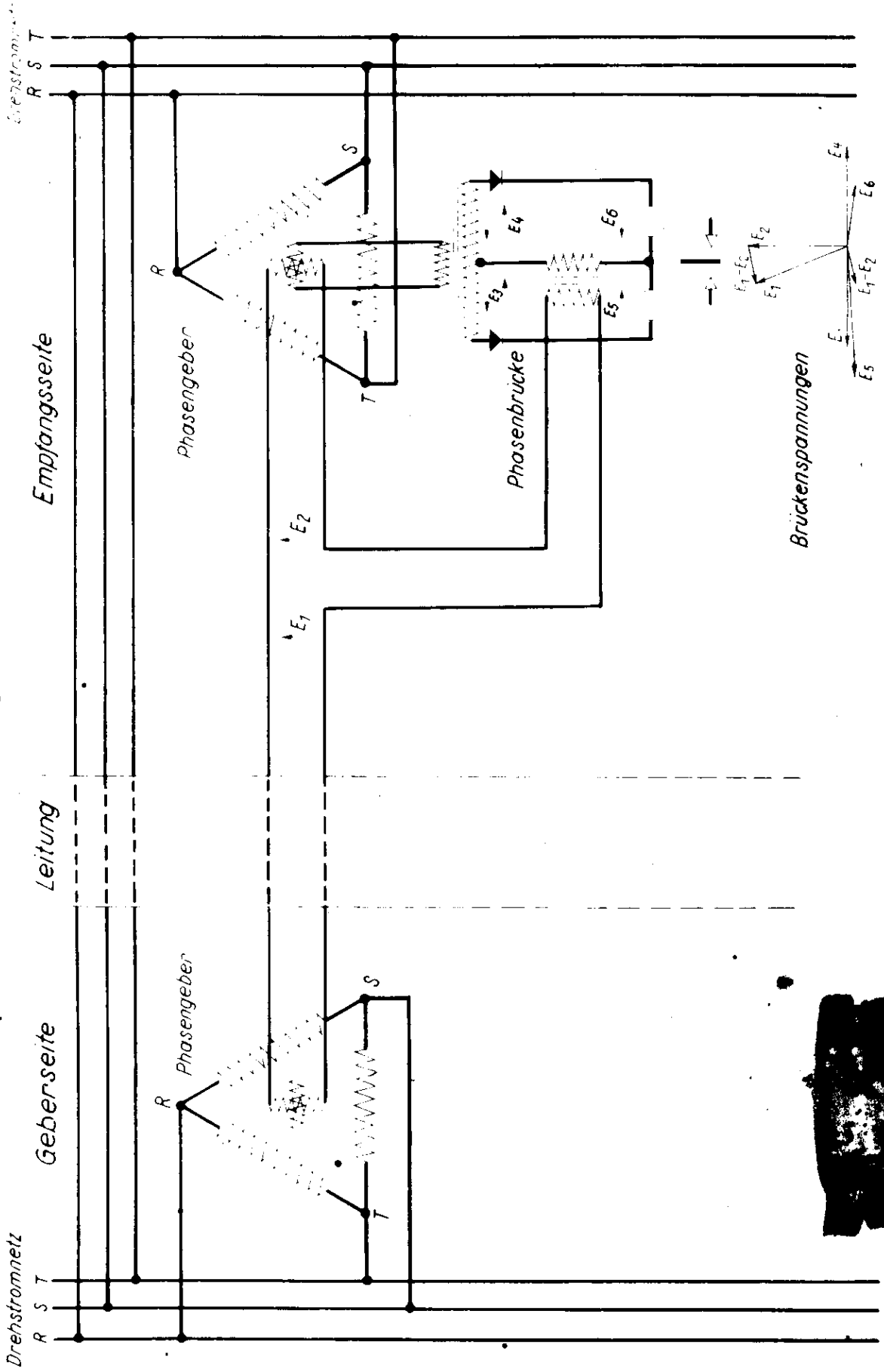
# Prinzip der Steuerung mit Phasenvergleich




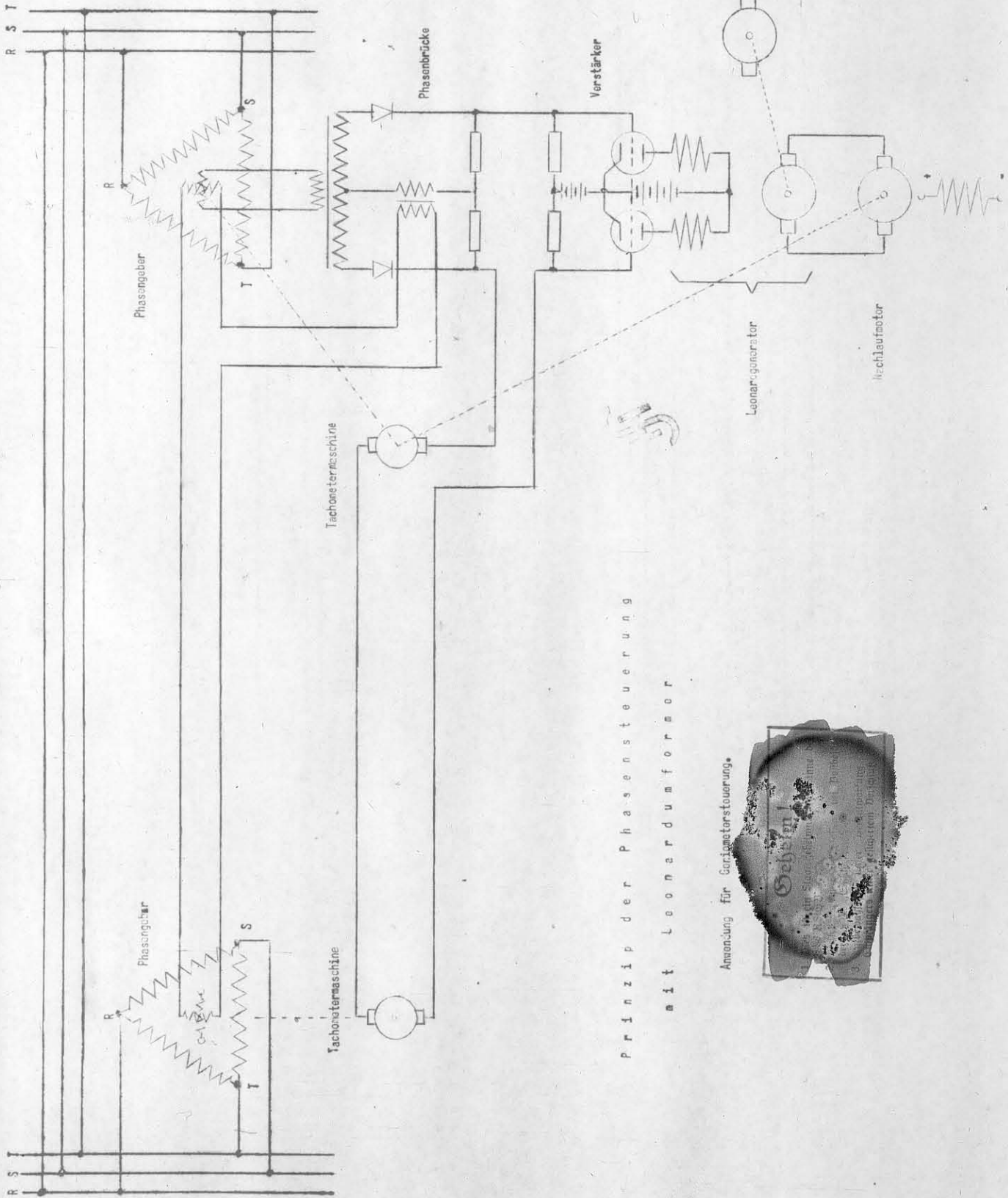


Prinzip der Phasensteuerung  
mit Leonardumformer


Anwendung für Coriamotorsteuerung.

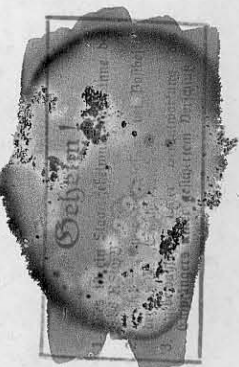

# Fernbedienung über mehradriges Kabel

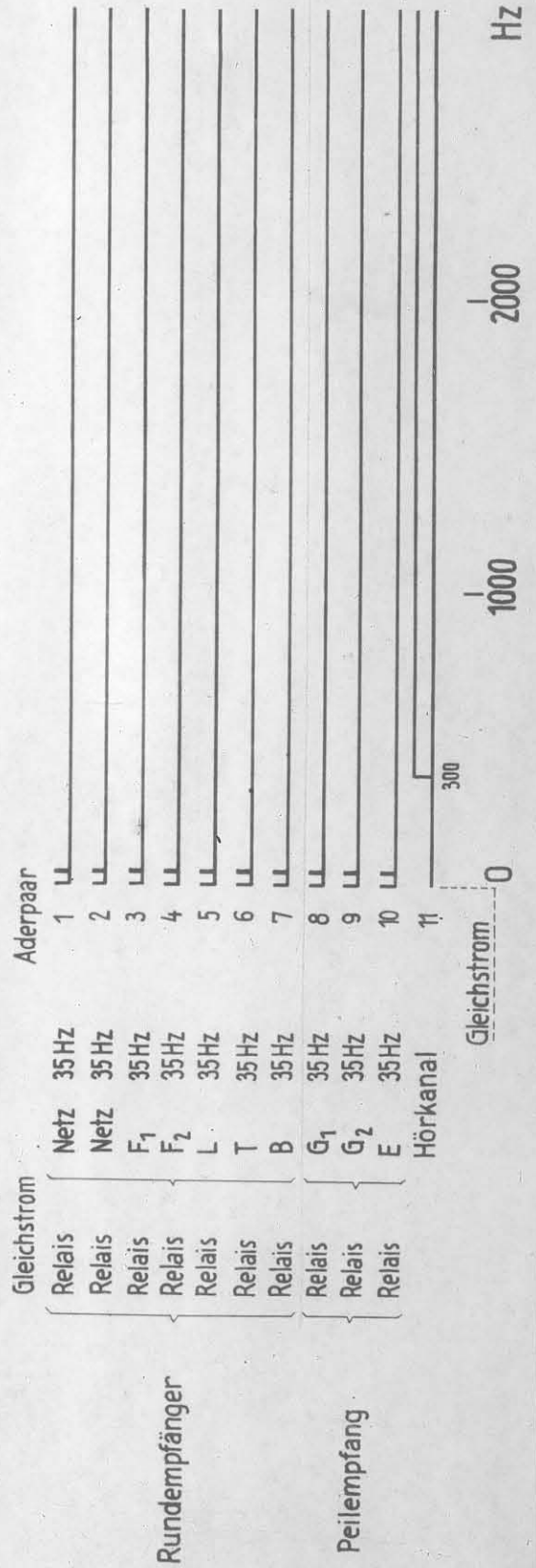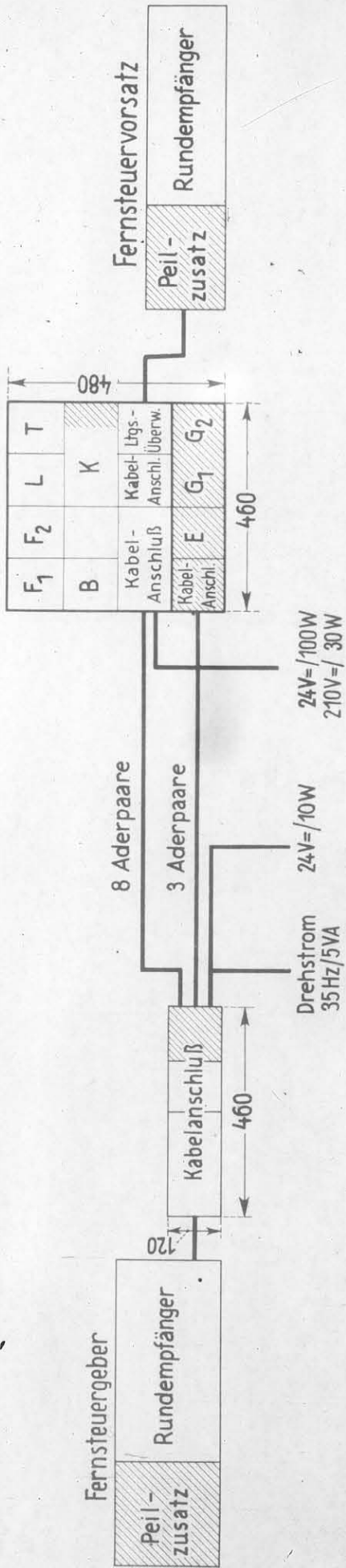

# Fernbedienung über Trägerfrequenz

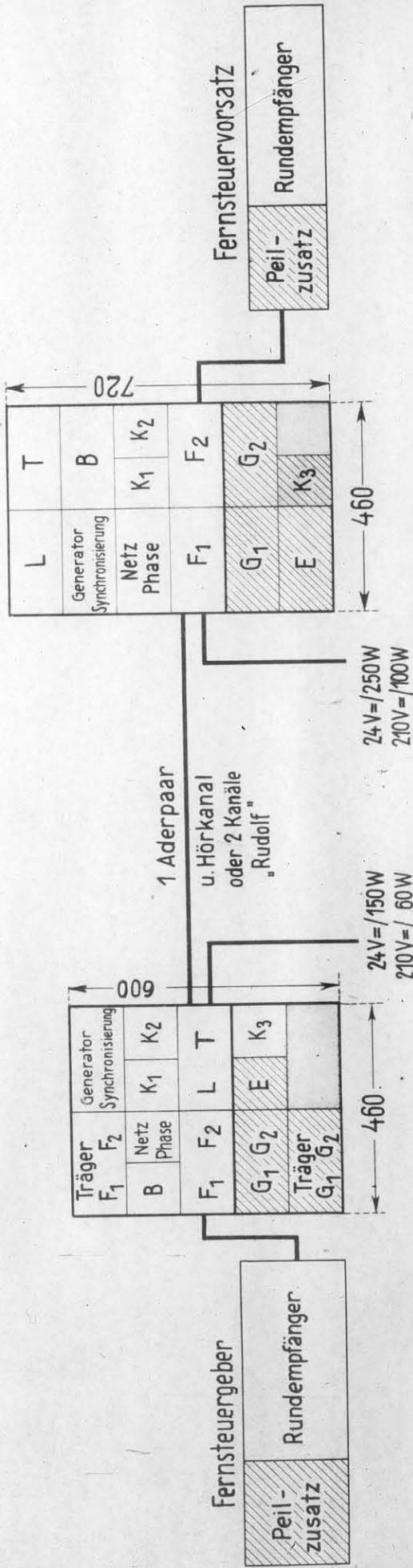

Träger für:

- K<sub>1</sub> 1470/1530 Hz
- K<sub>2</sub> 1590/1650 Hz
- L 510/570 Hz
- T 630/690 Hz
- B 750/810 Hz
- F<sub>1</sub> 900 Hz
- F<sub>2</sub> 1020 Hz
- Netzphase 1140 Hz
- G<sub>2</sub> 1260 Hz
- G<sub>1</sub> 1380 Hz
- E 390/450 Hz
- K<sub>3</sub> 1770/1770 Hz

Rundempfänger

Peilempfang

